Fahrzeugtechnik

Startanlage prüfen

LF 5

Klasse: _____ Name: _____ Datum: _____

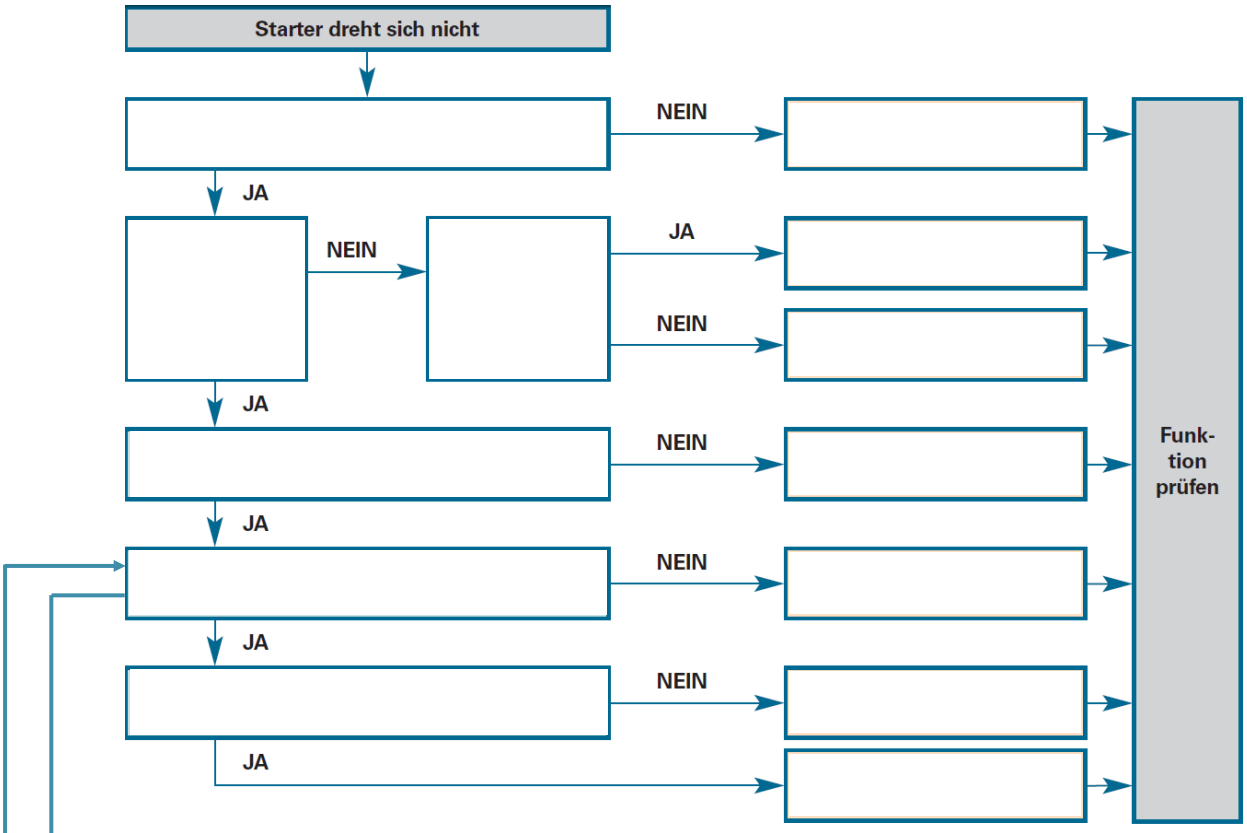

weitere Hinweise:
Bei dieser Messung wird der Spannungsfall der . . . . . gemessen.
Zusätzlich zu dieser Messung ist es sinnvoll ebenfalls den Spannungsfall der . . . . . zu prüfen. *(Siehe Tabelle und Schaltplan!)*

Sollwerte:		Istwerte:			Bewertung der Messungen (i.O. / n.i.O.)
Systemspannung	max. Spannungsfall Plus- u. Minusleitung	Spannungsfall Minusleitung	Spannungsfall Plusleitung	Summe beider gemessenen Spannungsfälle	
12 V					
24 V					

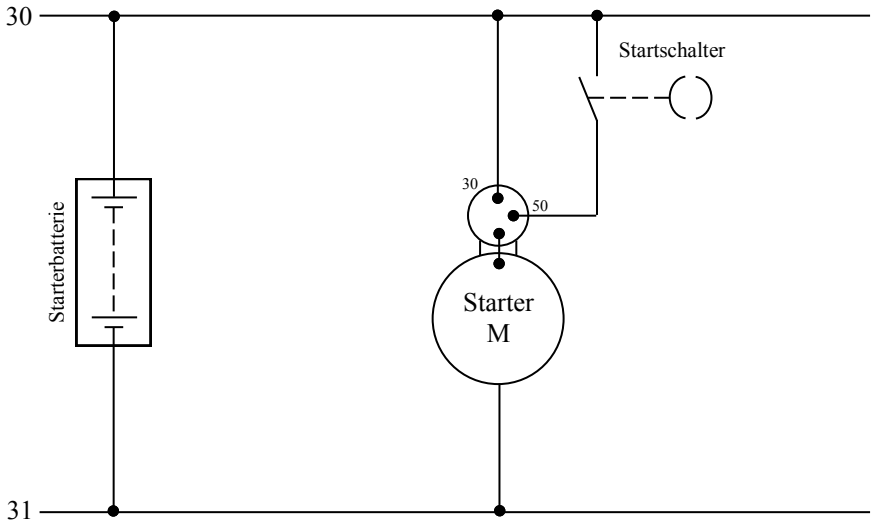

V 1.1

Erstellt: A. Mechelhoff, BBS Osnabrück Brinkstraße